

## Anteproyecto III

Roberto Sánchez Cárdenas — B77059

Gabriel Jiménez Amador — B73895

San José, 30 de junio de 2021

IE0424 — Laboratorio de Circuitos Digitales

### Índice

1. Introducción . . . . .	1
2. Objetivos . . . . .	2
3. Anteproyecto . . . . .	2
3.1. LEDs de 7 segmentos en la tarjeta Nexys 4 DDR: Pasos y tiempos para desplegar números . . . . .	2
3.2. Bancos en las FPGAs . . . . .	3
3.3. Esquemático Nexys 4 DDR . . . . .	3
4. Diseño . . . . .	5
4.1. Ejercicio 1 . . . . .	7
4.2. Ejercicio 2 . . . . .	7
4.3. Ejercicio 3 . . . . .	8
4.4. Ejercicio 4 . . . . .	9
Referencias . . . . .	11

### 1. Introducción

En este laboratorio se diseñan dos módulos para controlar el display de 7 segmentos de la tarjeta de desarrollo Nexys 4 DDR, un módulo para desplegar números en decimal y otro para números en hexadecimal. Para esto se debe controlar los pines conectados a los ánodos y cátodos de cada LED del display. En este documento se presentan los cambios necesarios al archivo de restricción de pines para la tarjeta y los diseños de hardware. Los diseños de hardware se mantienen principalmente en un alto nivel por medio de diagramas.

## 2. Objetivos

Introducir el manejo de las entradas y salidas en una FPGA


- Investigar el funcionamiento de la tarjeta de desarrollo FPGA Nexys 4.
- Utilizar las herramientas del Xilinx Vivado.
- Conocer y aplicar el flujo de diseño para sistemas basados en FPGA.

## 3. Anteproyecto

### 3.1. LEDs de 7 segmentos en la tarjeta Nexys 4 DDR: Pasos y tiempos para desplegar números

Los LEDs de 7 segmentos en la Nexys 4 DDR están configurados de forma que se comportan como un *display* continuo de 8 dígitos. Donde cada uno de estos contiene 7 segmentos que se pueden iluminar independientemente, cada dígito entonces puede contener  $2^7 = 128$  patrones diferentes [2].


Los ánodos de los 7 segmentos en cada *display* son comunes mientras que los cátodos se mantienen separados como se muestra en la Figura 1. Las 8 salidas de ánodos se verán como DIGIT ENABLE para cada dígito, por otro lado las salidas de los cátodos son comunes para todos los dígitos, es decir todos los segmentos A, B, C, D, ..., P son controlados por un sólo nodo: CA, CB, CD, ..., DP. Para poder desplegar números se debe variar tanto la activación del dígito con el ánodo común como los segmentos con los cátodos. Los ánodos y cátodos ambos se activan en bajo en el Nexys 4 DDR [2].

 

**Figura 1:** Conexiones del display de 7 segmentos del Nexys 4 DDR [2]

Para lograr desplegar números de forma continua en el display de 7 segmentos se debe implementar un controlador que refresque los números a una tasa más rápida que lo que notaría

el ojo humano que es por lo general mayor a 60 Hz. De forma que si por ejemplo se elige que todos los 8 dígitos cambien en un periodo de 16 ms, se refrescan a una tasa de 62.5 Hz y cada dígito estaría iluminado en una fracción  $1/8$  del total, es decir por 2 ms.

 

**Figura 2:** Diagrama de timing para un display de 7 segmentos con 4 dígitos [2]

### 3.2. Bancos en las FPGAs

En los FPGAs, un banco corresponde a un conjunto de pines de I/O que comparten un recurso tal y como una fuente de poder o una referencia de corriente de salida. En estos circuitos usualmente se especifican varios niveles de voltaje para el I/O, el voltaje seleccionado se dicta por el circuito digital externo. Para brindar flexibilidad, los FPGAs generalmente proporcionan múltiples bancos de I/Os que se pueden alimentar por separado. [1]

Estos bancos permiten que tenga una interfaz para varias familias lógicas. Esto sirve para hacer que la FPGA sea más fácil de fabricar (menos costosa) y se pueda reducir la cantidad de pines del dispositivo. [1]

### 3.3. Esquemático Nexys 4 DDR

Siguiendo el esquemático de la tarjeta Nexys 4 DDR [3]:

- El número de parte de los LEDs de 7 segmentos: KW4-281ASB.
- Los números de bancos a los que están conectados cada uno de los ánodos y cátodos de los LEDs de 7 segmentos:

- AN0: Banco 15
- AN1: Banco 15
- AN2: Banco 14
- AN3: Banco 15
- AN4: Banco 14
- AN5: Banco 14
- AN6: Banco 35
- AN7: Banco 14
- CA: Banco 14
- CB: Banco 14
- CC: Banco 15
- CD: Banco 15
- CE: Banco 14
- CF: Banco 14
- CG: Banco 14
- DP: Banco 15

#### 4. Diseño

Para los ejercicios que ocupen el controlador del display de 7 segmentos (ejercicio 2 en adelante) se debe modificar el archivo de restricciones de localización de pines para poder desplegar las salidas de este en la tarjeta de desarrollo.

Siguiendo los pines de acuerdo a los bancos que están conectados cada uno de los ánodos y cátodos de los LEDs de 7 segmentos [3], el archivo de constraints `system.xdc` quedaría como está representado en la Figura 3. En este se relaciona cada pin de la tarjeta de desarrollo con un puerto de salida del módulo principal `system.v`. `an_out` y `c_out` serían entonces los pines a conectar con los LEDs del display de 7 segmentos, ánodos y cátodos respectivamente.

```

set_property CFGBVS VCC0 [current_design]
set_property CONFIG_VOLTAGE 3.3 [current_design]

# clk
set_property -dict { PACKAGE_PIN E3 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { clk }];
create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 [get_ports {clk}];

# switches
set_property -dict { PACKAGE_PIN V10 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { resetn }];

# leds
set_property -dict { PACKAGE_PIN H17 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { out_byte[0] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN K15 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { out_byte[1] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN J13 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { out_byte[2] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN N14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { out_byte[3] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN R18 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { out_byte[4] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN V17 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { out_byte[5] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN U17 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { out_byte[6] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN U16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { out_byte[7] }];

set_property -dict { PACKAGE_PIN V12 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { out_byte_en }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN V14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { trap }];

#7 segment display
# anodes
set_property -dict { PACKAGE_PIN T10 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { an_out[0] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN R10 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { an_out[1] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN K16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { an_out[2] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN K13 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { an_out[3] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN P15 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { an_out[4] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN T11 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { an_out[5] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN L18 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { an_out[6] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN H15 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { an_out[7] }];
# cathodes
set_property -dict { PACKAGE_PIN J17 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { c_out[0] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN J18 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { c_out[1] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN T9 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { c_out[2] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN J14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { c_out[3] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN P14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { c_out[4] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN T14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { c_out[5] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN K2 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { c_out[6] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN U13 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { c_out[7] }];

```

**Figura 3:** Archivo de restricciones de localización de pines a utilizar.

#### 4.1. Ejercicio 1

En este ejercicio se planea simular con el firmware dado para obtener `out_byte`, medir los tiempos que se piden y responder las preguntas planteadas.

Los cambios en el firmware para observar la cuenta ascendente correspondería a cambiar el valor de `LOOP_WAIT_LIMIT` para que las transiciones de los LEDs puedan ser notadas fácilmente por el ojo humano.

#### 4.2. Ejercicio 2

Se debe implementar el módulo controlador del display de 7 segmentos, para la creación de este se debe considerar que en cada display sólo se puede mostrar números de 0 a 9. Se plantea convertir el número binario a BCD, como muestra la Tabla 1 y luego activar los segmentos necesarios para representar el número en el display de 7 segmentos siguiendo la Tabla 2.

**Tabla 1:** Decimal a BCD

Decimal	BCD			
	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1


**Tabla 2:** Tabla de verdad para el display de 7 seg.

Segmentos activos							Número
a	b	c	d	e	f	g	
×	×	×	×	×	×		0
	×	×					1
×	×		×	×		×	2
×	×	×	×			×	3
	×	×			×	×	4
×		×	×		×	×	5
×		×	×	×	×	×	6
×	×	×					7
×	×	×	×	×	×	×	8
×	×	×	×		×	×	9

La utilidad de convertir el número a BCD primero viene en el hecho en que el número original de 32 bits se representaría como 8 números BCD de 4 bits. Cada uno de estos representaría al final un display de 7 segmentos del Nexys 4 DDR.

Además se tiene que mantener un contador para desplegar los 8 números de forma continua, siguiendo un diagrama de timing similar al de la Figura 2. Este contador controlaría el valor de los pines de los cátodos y ánodos y debe ser ajustado para ser incrementado en una tasa apropiada para el ojo humano ( $\geq 60$  Hz).

Resumiendo el diseño del módulo controlador del display de 7 segmentos, `7_segment_dec`, se seguiría el diagrama de bloques de la Figura 4.

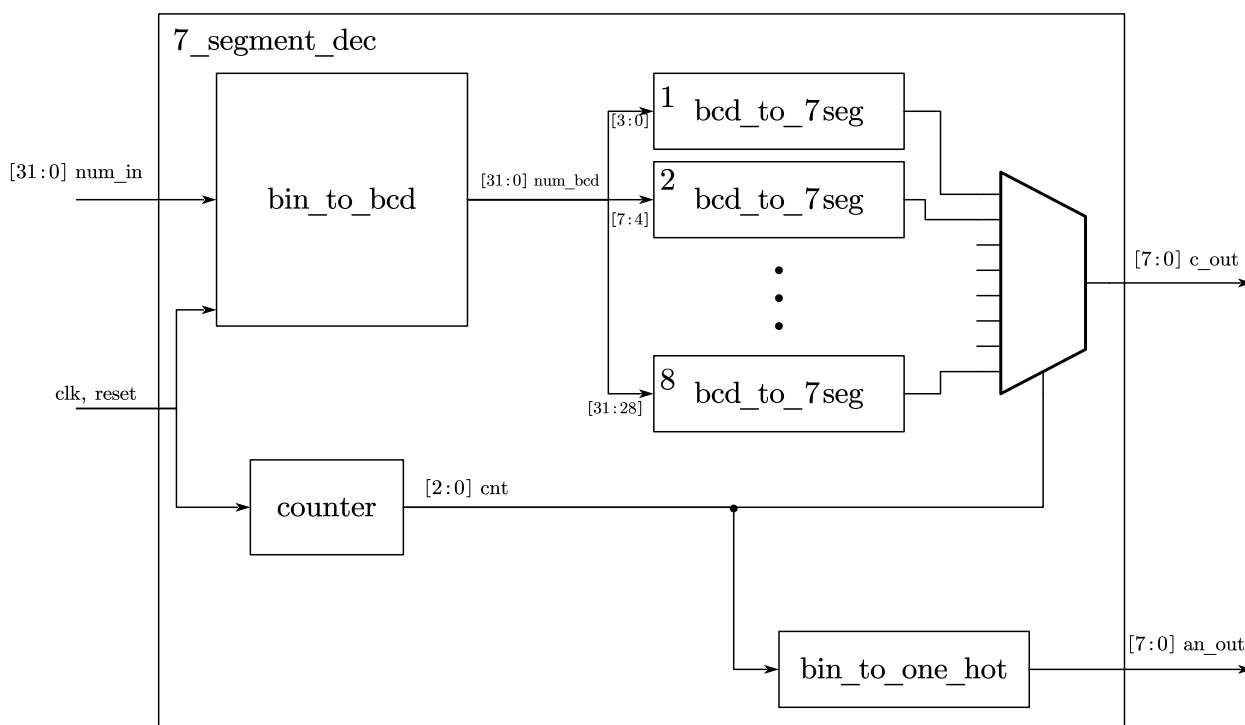

**Figura 4:** Diagrama de bloques del controlador del display de 7 segmentos de la tarjeta Nexys 4 DDR

También se debe considerar dos cosas en este diseño:

- Tanto los cátodos como ánodos de los LEDs de 7 segmentos se activan en bajo.
- El display de 7 segmentos puede mostrar un número máximo de 99 999 999, se debe incluir un caso adicional que considere números mayores a este y que sólo muestre el número máximo.


### 4.3. Ejercicio 3

Ahora se debe implementar un controlador del display de 7 segmentos, `7_segment_hex` pero incluyendo números hexadecimales. Se sigue un diseño similar al del ejercicio anterior, sólo que ahora como se conoce que el número entrante es hexadecimal, no se debe convertir a BCD puesto que en binario, cada bloque de 4 bits corresponde a un número en hexadecimal. Se puede omitir el bloque de conversión a BCD como se muestra en el diagrama de bloques diseñado en la Figura 5.

También se debe modificar el bloque `bcd_to_7seg` para incluir las representaciones faltantes de `0xa`, `0xb`, ... `0xf`, siguiendo la Tabla 3.

Además, ya no se debe considerar el caso de números mayores a 99 999 999; cualquier número de 32 bits será posible representar en hexadecimal.



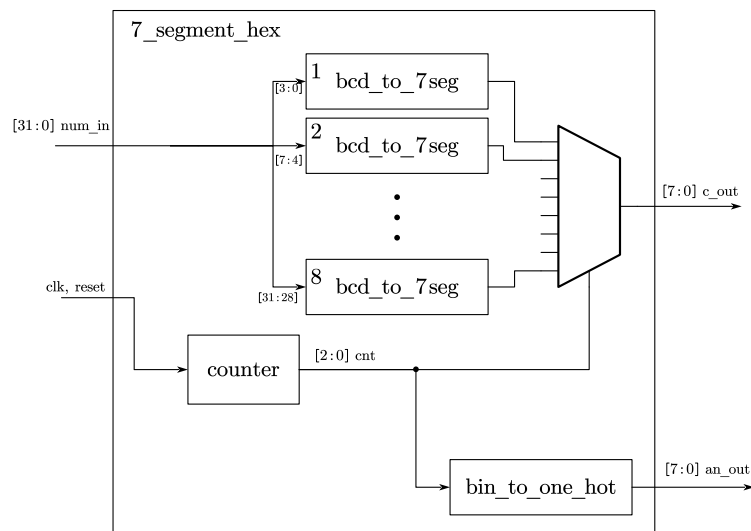

**Figura 5:** Diagrama de bloques del controlador del display de 7 segmentos de la tarjeta Nexys 4 DDR para números hexadecimales

**Tabla 3:** Tabla de verdad para el display de 7 seg.

Segmentos activos							Número
a	b	c	d	e	f	g	
×	×	×	×	×	×		0
	×	×					1
×	×		×	×		×	2
×	×	×	×			×	3
	×	×			×	×	4
×		×	×		×	×	5
×		×	×	×	×	×	6
×	×	×					7
×	×	×	×	×	×	×	8
×	×	×	×		×	×	9
×	×	×		×	×	×	A
		×	×	×	×	×	b
×			×	×	×		C
	×	×	×	×		×	d
×			×	×	×	×	E
×				×	×	×	F


#### 4.4. Ejercicio 4

En este ejercicio se implementa un selector que permite elegir si se quiere cambiar entre el despliegue del número binario en decimal o en hexadecimal en el display de 7 segmentos de la tarjeta Nexys 4 DDR. Para poder controlar el *switch* se debe agregar la siguiente línea en el archivo de restricción de pines de la Figura 3:

```
set_property -dict { PACKAGE_PIN J15 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { base_sel }];
```

Con el valor del selector `base_sel` en el *switch* sólo se elige la salida deseada, con muxes o en Verilog un `parallel case`.

El diseño del módulo de este ejercicio se observa en el diagrama de bloques de la Figura 6.

 

**Figura 6:** Diagrama de bloques para el switch de controladores del display de 7 segmentos de la tarjeta Nexys 4 DDR

## Referencias

- [1] National Semiconductor Dennis Hudgins. *Power Supply Design Considerations for Modern FPGAs*. 2010. URL: <https://www.ti.com/lit/an/snoa864/snoa864.pdf>.
- [2] Inc. Digilent. *Nexys 4 DDR Reference Manual*. 2016. URL: [https://reference.digilentinc.com/\\_media/reference/programmable-logic/nexys-4-ddr/nexys4ddr\\_rm.pdf](https://reference.digilentinc.com/_media/reference/programmable-logic/nexys-4-ddr/nexys4ddr_rm.pdf).
- [3] Inc. Digilent. *Nexys 4 DDR Schematic*. 2014. URL: [https://reference.digilentinc.com/\\_media/reference/programmable-logic/nexys-4-ddr/nexys-4-ddr\\_sch.pdf](https://reference.digilentinc.com/_media/reference/programmable-logic/nexys-4-ddr/nexys-4-ddr_sch.pdf).